

به نام خدا



تمرین 5 معماری

نوید رئیسزاده - محمد بهرامی.

• سوال 1 :

هنگامی که رجیستر فایل ما دارای یک ورودی باشد نیاز است که ابتدا با اضافه کردن یک مالتیپلکسر سه به یک سه ورودی $rs1$, $rs2$, rd را به تک ورودی رجیستر فایل متصل کنیم و یک سیگنال دو بیتی کنترل (RegFileInCtrl) را به کنترل یونیت اضافه کنیم.

در هیچ سائیکلی همزمان $read$ و $write$ را نیاز نداریم ولی در دستورات R-type و beq ما نیاز داریم که هم $rs1$ و هم $rs2$ را بخوانیم که نیاز است در دو سائیکل این مورد انجام شود و در دو رجیستر nonarchitectural بعد از رجیستر فایل ذخیره شوند.

چون یک ورودی داریم به خروجی هم داریم که در سائیکل اول نیاز است تا $rs1$ را بخوانیم و در رجیستر A ذخیره کنیم و در سائیکل دوم $rs2$ را.

برای این منظور از خروجی یک سیم به رجیستر A و یک سیم به B میبریم و در سائیکل اول $enable$ رجیستر A را فعال کرده و در سائیکل دوم $enable$ رجیستر دوم را که نقیض $enable$ اولی است. نام $enable$ را $RegOutEn$ میگذاریم.

در FSM ما یک استیت اضافه میکنیم که اگر دستور R-type یا beq بود بعد از استیت Decode به آن استیت میرویم تا $rs2$ را بخوانیم و بعد از آن اگر دستور beq بود به استیت BEQ رفته و اگر دستور R-type بود به $ExecuteR$ میرویم.

در قسمت هایی که نیاز به $write$ کردن هست ، باید کنترل مالتیپلکسر را 10 قرار دهیم.

DataPath:


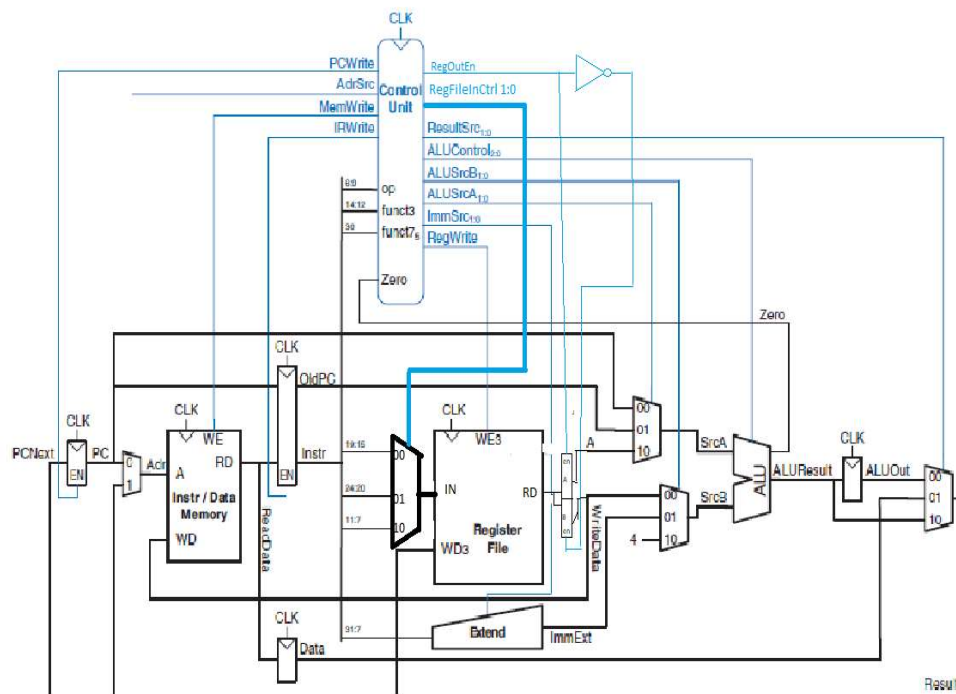


Figure 7.27 Complete multicycle processor

FSM:

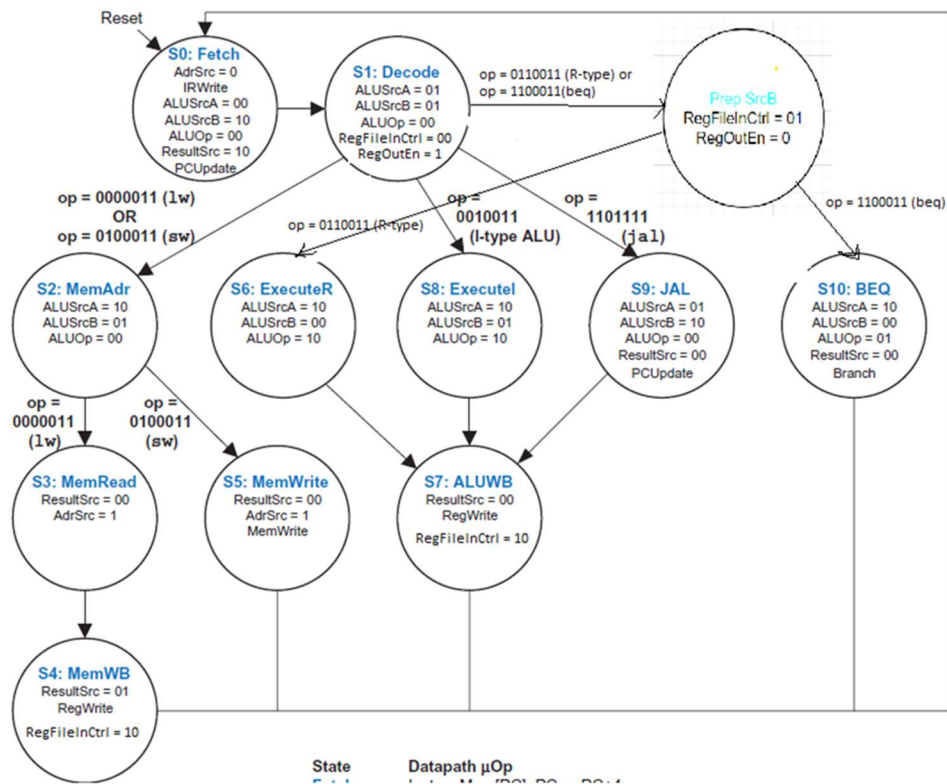نام استیت اضافه شده را PrepB قرار میدهم و پس از ست کردن دستورات برای خواندن B اگر opcode برای beq بود به استیت BEQ رفته و اگر برابر با R-type بود به استیت Executer میرویم در دو استیت ALUWB, MemWB باید مقدار RegFileInCtrl را برابر 10 قرار دهیم تا مقداری که باید رایت شود انتخاب شود



پي نوشت: تصاوير FSM و Data Path به صورت جداگانه و با نسخه ي باکيفيت درر فايل بندي موجود است.

• سوال دوم :

ابتدا تعداد اجرای هر خط را می‌شماریم. هر خط بیرون حلقه‌ی loop یکبار اجرا می‌شود و داخل حلقه‌ی for نیز 7 بار اجرا می‌گردد. البته که شرط حلقه 8 بار اجرا می‌گردد.

تابع فوق تابع فیبوناچی است و جمع دو عدد قبل از هر عدد را محاسبه می‌کند و به عنوان خروجی 7امین عضو فیبوناچی را باز می‌گرداند.

برای محاسبه‌ی تعداد کلاک‌ها، تعداد اجرای هر خط را باید در تعداد کلاک‌های هر instruction ضرب کنیم. تعداد کلاک‌های هر instruction را میتوان بر اساس data path آن یافت.

برای محاسبه‌ی CPI هم تعداد کلاک‌ها را بر تعداد اینستراکشن‌ها تقسیم می‌کنیم.

addi t0, zero, 0x10010

addi t1, zero, 7 مقدار 7 را می‌گیرد و به عنوان شرط پایه حلقه

addi t2, zero, 0

addi t3, zero, 1

loop در نظر می‌گیریم

addi t5, zero, 1

sb t2, 0(t0)

مقدار t3 و t5 را برابر با 1 در نظر می‌گیریم

sb t3, 1(t0)

loop:

کد تابع فیبوناچی را محاسبه می‌کند

bgt t5, t1, end

addi t5, t5, 1 تمامی کدهای خارج loop، هر خط را یکبار اجرا

add t4, t2, t3

add t0, t0, t5 می‌کند. در حلقه loop، خط اول که شرط پایه حلقه است

sb t4, 0(t0)

mv t2, t3 8 بار اجرای شود و سایر خط‌ها در حلقه 7 بار

mv t3, t4

sub t0, t0, t5 هر دستور 4 کلاک و add, sub, addi

j loop

end:

ج و mv هم 4 کلاک - bgt دارای 3 کلاک است

$$56 \times 4 = 224, \quad 8 \text{ بار } bgt: 3 \times 8 = 24, \quad 7 \times 4 = 28$$

دستورهای بیرون حلقه

276 تعداد کلاک ساندل

$$CPI = \frac{276}{21} = 13.14$$

سوال سوم:

دستور srai یک نوع دستور I-type است.

0010011 (19)	101	0100000*	I	srai rd, rs1, uimm	shift right arithmetic imm.	rd = rs1 >>> uimm
--------------	-----	----------	---	--------------------	-----------------------------	-------------------

تنها تغییری که باید اعمال شود تغییر در ALU است تا بتواند دستور srai را اجرا کند.

ششمین دستوری که ALU میتواند اجرا کند shift right arithmetic خواهد بود که به آن کد 100 را اختصاص میدهیم (در گذشته به مقدار 101 را اختصاص داده بودیم در صورتی که کد 100 هنوز استفاده نشده بود). حال باید با ALU Decoder Truth Table را متناسب با srai تغییر دهیم.

ALUOp	funct3	{op ₅ , funct ₇ }	ALUControl	Instruction
00	x	x	000 (add)	lw, sw
01	x	x	001 (subtract)	beq
10	000	00, 01, 10	000 (add)	add
	000	11	001 (subtract)	sub
	010	x	101 (set less than)	slt
	110	x	011 (or)	or
	111	x	010 (and)	and

10	101	01	100	srai
----	-----	----	-----	------

Opb₅ = 0 و funct_{7b5} = 1 بودن.

نیازی به تغییر دیتاپث و FSM نیست و فقط ALU باید تغییر میکرد.