



## Computer Architecture

### HW4 Report

G14 (Mohammad Bahrami & Navid Raeiszadeh)

#### سوال دوم:

برای اضافه کردن سه دستور jalr, jal, addi کافی است datapath و controller رو مانند شکل سوال یک تغییر داد.

کدهایی که در منبع هریس برای مدل HDL پردازنده single cycle بود رو کپی کرده و تغییرات لازم رو اعمال میکنیم.

#### ماژول top :

```
module top(input logic clk, reset,
           output logic [31:0] WriteData, DataAdr,
           output logic MemWrite);
    logic [31:0] PC, Instr, ReadData;
    // instantiate processor and memories
    riscvsingle rvsingle(clk, reset, PC, Instr, MemWrite,
                        DataAdr, WriteData, ReadData);
    imem imem(PC, Instr);
    dmem dmem(clk, MemWrite, DataAdr, WriteData, ReadData);
endmodule
```

بدون تغییر باقی میماند.

## ماژول riscvsingle :

```
1  module riscvsingle( input logic clk, reset,
2                      output logic [31:0] PC,
3                      input logic [31:0] Instr,
4                      output logic MemWrite,
5                      output logic [31:0] ALUResult, WriteData,
6                      input logic [31:0] ReadData);
7
8      logic ALUSrc, RegWrite, Jump, TargetCtrl, Zero;
9      logic [1:0] ResultSrc, ImmSrc;
10     logic [2:0] ALUControl;
11
12     controller c( Instr[6:0], Instr[14:12], Instr[30], Zero,
13                  ResultSrc, MemWrite, PCSrc,
14                  ALUSrc, RegWrite, Jump, TargetCtrl,
15                  ImmSrc, ALUControl);
16
17     datapath dp( clk, reset, ResultSrc, PCSrc,
18                  ALUSrc, TargetCtrl, RegWrite,
19                  ImmSrc, ALUControl,
20                  Zero, PC, Instr,
21                  ALUResult, WriteData, ReadData);
22
23 endmodule
24
```

سیگنال TargetCtrl که در سوال یک به عنوان سلکت مالتیپلکسر اضافه شده بود را به کد نیز اضافه میکنیم.

## ماژول imem :

```
module imem(input logic [31:0] a,
            output logic [31:0] rd);
    logic [31:0] RAM[63:0];

    initial
        $readmemh("D:\\Lessons\\Computer Architecture\\HW\\HW4\\riscvtest.txt",RAM);

    assign rd = RAM[a[31:2]]; // word aligned
endmodule
```

آدرس فایل تکست ماشین کد دستورالعمل هارا در readmemh قرار میدهیم.

ماژول dmem:

```
module dmem(input logic clk, we,
            input logic [31:0] a, wd,
            output logic [31:0] rd);
    logic [31:0] RAM[63:0];

    assign rd = RAM[a[31:2]]; // word a

    always_ff @(posedge clk)
        if (we) RAM[a[31:2]] <= wd;

endmodule
```

بدون تغییر.

ماژول controller:

```
module controller( input logic [6:0] op,
                  input logic [2:0] funct3,
                  input logic funct7b5,
                  input logic Zero,
                  output logic [1:0] ResultSrc,
                  output logic MemWrite,
                  output logic PCSrc, ALUSrc,
                  output logic RegWrite, Jump, TargetCtrl,
                  output logic [1:0] ImmSrc,
                  output logic [2:0] ALUControl);
    logic [1:0] ALUOp;
    logic Branch;
    maindec md( op, ResultSrc, MemWrite, Branch,
                ALUSrc, RegWrite, Jump, ImmSrc, ALUOp, TargetCtrl);
    aludec ad( op[5], funct3, funct7b5, ALUOp, ALUControl);
    assign PCSrc = Branch & Zero | Jump;
endmodule
```

سیگنال TargetCtrl را به main decoder می‌دهیم.

## ماژول datapath :

```
module datapath(input logic clk, reset,
               input logic [1:0] ResultSrc,
               input logic PCSrc, ALUSrc, TargetCtrl,
               input logic RegWrite,
               input logic [1:0] ImmSrc,
               input logic [2:0] ALUControl,
               output logic Zero,
               output logic [31:0] PC,
               input logic [31:0] Instr,
               output logic [31:0] ALUResult, WriteData,
               input logic [31:0] ReadData);

    logic [31:0] PCNext, PCPlus4, PCTarget;
    logic [31:0] ImmExt;
    logic [31:0] SrcA, SrcB;
    logic [31:0] Result;
    // the wire between targetmux and PCAdder
    logic [31:0] TargetWire;
    // next PC logic
    flopr #(32) pcreg(clk, reset, PCNext, PC);
    adder pcadd4(PC, 32'd4, PCPlus4);
    // added mux for jalr instruction
    mux2 #(32) targetmux(SrcA, PC, TargetCtrl, TargetWire);
    adder pcaddbranch(TargetWire, ImmExt, PCTarget);
    mux2 #(32) pcmux(PCPlus4, PCTarget, PCSrc, PCNext);
    // register file logic
    regfile rf( clk, RegWrite, Instr[19:15], Instr[24:20],
               Instr[11:7], Result, SrcA, WriteData);
    extend ext(Instr[31:7], ImmSrc, ImmExt);
    // ALU logic
    mux2 #(32) srcbmux(WriteData, ImmExt, ALUSrc, SrcB);
    alu alu(SrcA, SrcB, ALUControl, ALUResult, Zero);
    mux3 #(32) resultmux( ALUResult, ReadData, PCPlus4,
                          ResultSrc, Result);
endmodule
```

باس TargetWire بعد از مالتیپلکسر قرار دارد و وارد adder pc target میشود

تغییر اصلی در دیتا پث اینجا اعمال شده که بین PC و SrcA یک مقدار برای جمع شدن با آفست انتخاب میشود که SrcA برای دستور jalr هست.

ماژول maindecoder :

```
1 module maindec( input logic [6:0] op,
2                 output logic [1:0] ResultSrc,
3                 output logic MemWrite,
4                 output logic Branch, ALUSrc,
5                 output logic RegWrite, Jump,
6                 output logic [1:0] ImmSrc,
7                 output logic [1:0] ALUOp,
8                 output logic TargetCtrl);
9     logic [11:0] controls;
10    assign {RegWrite, ImmSrc, ALUSrc, MemWrite,
11           ResultSrc, Branch, ALUOp, Jump, TargetCtrl} = controls;
12    always_comb
13    case(op)
14        // RegWrite_ImmSrc_ALUSrc_MemWrite_ResultSrc_Branch_ALUOp_Jump_TargetCtrl
15        7'b0000011: controls = 12'b1_00_1_0_01_0_00_0_1; // lw
16        7'b0100011: controls = 12'b0_01_1_1_00_0_00_0_1; // sw
17        7'b0110011: controls = 12'b1_xx_0_0_00_0_10_0_1; // R-type
18        7'b1100011: controls = 12'b0_10_0_0_00_1_01_0_1; // beq
19        7'b0010011: controls = 12'b1_00_1_0_00_0_10_0_1; // I-type ALU
20        7'b1101111: controls = 12'b1_11_0_0_10_0_00_1_1; // jal
21        7'b1100111: controls = 12'b1_00_0_0_10_0_00_1_0; // jalr
22
23        default: controls = 12'bx_xx_x_x_xx_x_xx_x_x; // ???
24    endcase
25 endmodule
```

سیگنال TargetCtrl را به controls کانکت میکنیم و که در این صورت سیگنال controls دوازده بیتی خواهد شد و بیت آخر مربوط به TargetCtrl خواهد بود.

جدول درستی در سوال یک آورده شده است.

ماژول aludec :

```

module aludec( input logic opb5,
               input logic [2:0] funct3,
               input logic funct7b5,
               input logic [1:0] ALUOp,
               output logic [2:0] ALUControl);

    logic RtypeSub;
    assign RtypeSub = funct7b5 & opb5; // TRUE for R-type subtract
    always_comb
        case(ALUOp)
            2'b00: ALUControl = 3'b000; // addition
            2'b01: ALUControl = 3'b001; // subtraction
            default: case(funct3) // R-type or I-type ALU
                3'b000: if (RtypeSub)
                    ALUControl = 3'b001; // sub
                    else
                        ALUControl = 3'b000; // add, addi
                3'b010: ALUControl = 3'b101; // slt, slti
                3'b110: ALUControl = 3'b011; // or, ori
                3'b111: ALUControl = 3'b010; // and, andi
                default: ALUControl = 3'bxxx; // ???
            endcase
        endcase
endmodule

```

بدون تغيير.

ماژول flopr و flopenr:

```

module flopr #(parameter WIDTH = 8)
    (input logic clk, reset,
     input logic [WIDTH-1:0] d,
     output logic [WIDTH-1:0] q);

    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) q <= 0;
        else q <= d;

endmodule

```

```

module flopenr #(parameter WIDTH = 8)
    (input logic clk, reset, en,
     input logic [WIDTH-1:0] d,
     output logic [WIDTH-1:0] q);
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) q <= 0;
        else if (en) q <= d;
endmodule

```

هر دو بدون تغییر.

ماژول های mux2, mux3 :

```

module mux2 #(parameter WIDTH = 8)
    (input logic [WIDTH-1:0] d0, d1,
     input logic s,
     output logic [WIDTH-1:0] y);

    assign y = s ? d1 : d0;

endmodule

```

```

module mux3 #(parameter WIDTH = 8)
    (input logic [WIDTH-1:0] d0, d1, d2,
     input logic [1:0] s,
     output logic [WIDTH-1:0] y);

    assign y = s[1] ? d2 : (s[0] ? d1 : d0);

endmodule

```

بدون تغییر.

ماژول extend :

بدون تغییر

```

module extend(  input logic [31:7] instr,
                input logic [1:0] immsrc,
                output logic [31:0] immext);
    always_comb begin
        case(immsrc)
            // I-type
            2'b00: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};
            // S-type (stores)
            2'b01: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:25],
                            instr[11:7]};
            // B-type (branches)
            2'b10: immext = {{20{instr[31]}}, instr[7],
                            instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
            // J-type (jal)
            2'b11: immext = {{12{instr[31]}}, instr[19:12],
                            instr[20], instr[30:21], 1'b0};
            default: immext = 32'bx; // undefined
        endcase
    end
endmodule

```

ماژول adder :

```

module adder(  input [31:0] a, b,
               output [31:0] y);
    assign y = a + b;

endmodule

```

بدون تغيير.

ماژول regfile :



```

module regfile(input logic clk,
               input logic we3,
               input logic [4:0] a1, a2, a3,
               input logic [31:0] wd3,
               output logic [31:0] rd1, rd2);
    logic [31:0] rf[31:0];
    // three ported register file
    // read two ports combinationaly (A1/RD1, A2/RD2)
    // write third port on rising edge of clock (A3/WD3/WE3)
    // register 0 hardwired to 0
    always_ff @(posedge clk)
        if (we3) rf[a3] <= wd3;

    assign rd1 = (a1 != 0) ? rf[a1] : 0;
    assign rd2 = (a2 != 0) ? rf[a2] : 0;

endmodule

```

ورودی های a1,a2,a3 باید ۵ بیتی باشند که در کد کتاب ۶ بیتی بودند.

ماژول alu :

```

module alu (input logic [31:0] SrcA, SrcB,
            input logic [2:0] ALUControl,
            output logic [31:0] ALUResult,
            output logic Zero);

    always_comb begin
        case(ALUControl)
            3'b000: ALUResult = SrcA + SrcB;
            3'b001: ALUResult = SrcA - SrcB;
            3'b010: ALUResult = SrcA & SrcB;
            3'b011: ALUResult = SrcA | SrcB;
            3'b101: ALUResult = SrcA < SrcB;
            default: ALUResult = 32'bx;
        endcase
    end

    assign Zero = ALUResult == 0;

endmodule

```

۵ دستور مورد نیاز پردازنده که در جدول کتاب هم آمده است را پیاده سازی میکنیم.

### تست پنج:

در این تست فایل riscvtest.txt که حاوی ماشین کد کد اسمبلی مورد نظر ما میباشد را خوانده و اگر پس از اتمام خواندن در خانه ۱۰۰ مموری مقدار ۲۵ رایت شده باشد موفقیت آمیز خواهد بود.

```

module testbench();
    logic clk;
    logic reset;
    logic [31:0] WriteData, DataAdr;
    logic MemWrite;
    // instantiate device to be tested
    top dut(clk, reset, WriteData, DataAdr, MemWrite);
    // initialize test
    initial
    |   begin
    |       reset <= 1; # 22; reset <= 0;
    |   end
    // generate clock to sequence tests
    always
    |   begin
    |       clk <= 1; # 5; clk <= 0; # 5;
    |   end
    // check results
    always @(negedge clk)
    |   begin
    |       if(MemWrite) begin
    |           if(DataAdr === 100 & WriteData === 25) begin
    |               $display("Simulation succeeded");
    |               $stop;
    |           end else if (DataAdr !== 96) begin
    |               $display("Simulation failed");
    |               $stop;
    |           end
    |       end
    |   end
end
endmodule

```

تغییری نسبت به کد کتاب نداشته است .

## کد اسمبلی:


```

1 main:  addi x2, x0,5 #x2 = 5 0 00500113
2        addi x3, x0, 12 # x3 = 12 4 00C00193
3        addi x7, x3, -9 # x7 = (12 - 9) = 3 8 FF718393
4        or x4, x7, x2 # x4 = (3 OR 5) = 7 C 0023E233
5        and x5, x3, x4 # x5 = (12 AND 7) = 4 10 0041F2B3
6        add x5, x5, x4 # x5 = 4 + 7 = 11 14 004282B3
7        beq x5, x7, end #shouldn't be taken 18 02728863
8        slt x4, x3, x4 # x4 = (12 < 7) = 0 1C 0041A233
9        jalr ra, x3,28# should be taken. jump to around label and link the next line.
10       j done # will be executed after line (jalr x0, ra, 0)
11 around: slt x4, x7, x2 # x4 = (3 < 5) = 1 28 0023A233
12        add x7, x4, x5 # x7 = (1 + 11) = 12 2C 005203B3
13        sub x7, x7, x2 # x7 = (12 - 5) = 7 30 402383B3
14        sw x7, 84(x3) #[96] = 7 34 0471AA23
15        lw x2, 96(x0) #x2 = [96] = 7 38 06002103
16        add x9, x2, x5 # x9 = (7 + 11) = 18 3C 005104B3
17        jal x3, end # jump to end, x3 = 0x44 40 008001EF
18        addi x2, x0,1 #shouldn't execute 44 00100113
19 end:    add x2, x2, x9 # x2 = (7 + 18) = 25 48
20        sw x2, 100(x0) # [100] = 25 0221A023
21        jalr x0, ra, 0 # should be taken and go to line (j done) and not falling into infinite loop trap
22 loop:  beq x0, x0, loop # infinite loop. shouldn't be executed
23 done:  addi x0, x0, 0 # the end

```

در اینجا در خط ۹ م برنامه با استفاده از دستور jalr مقدار رجیستر x3 که ۱۲ میباشد را با ۲۸ جمع کرده تا به PC به مقدار ۴۰ برسد که آدرس شروع لیبل around است و ازین به بعد تا خط ۲۱ مشابه کد کتاب است و پس از رایت کردن مقدار ۲۵ در خانه ۱۰۰ مموری با استفاده از دستور jalr x0, ra, 0 به خط ۱۰ پرش کرده و از آنجا به لیبل done جامپ میکنیم و اگر jalr به درستی اجرا نشود به لیبل loop میرسیم که یک حلقه بی نهایت اجرا میشود.

## شکل موج در سیمولیشن:

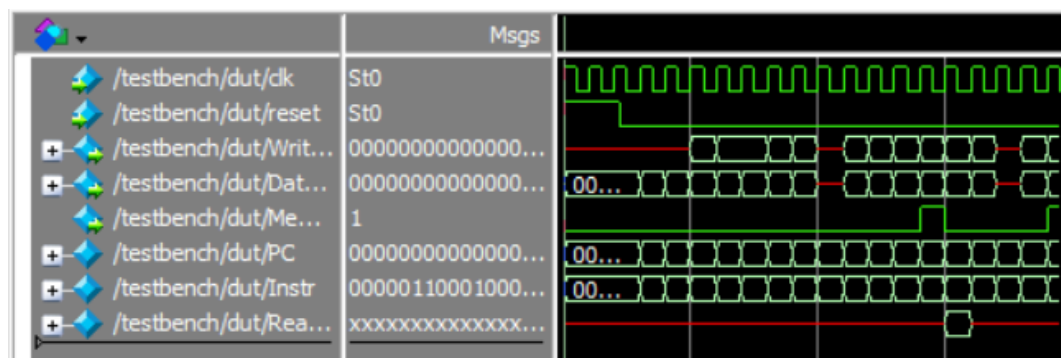

## توقف اجرا برنامه و موفقیت آمیز بودن:

```
1 module testbench();
2     logic clk;
3     logic reset;
4     logic [31:0] WriteData, DataAdr;
5     logic MemWrite;
6     // instantiate device to be tested
7     top dut(clk, reset, WriteData, DataAdr, MemWrite);
8     // initialize test
9     initial
10         begin
11             reset <= 1; # 22; reset <= 0;
12         end
13     // generate clock to sequence tests
14     always
15         begin
16             clk <= 1; # 5; clk <= 0; # 5;
17         end
18     // check results
19     always @(negedge clk)
20         begin
21             if(MemWrite) begin
22                 if(DataAdr == 100 & WriteData == 25) begin
23                     $display("Simulation succeeded");
24                     $stop;
25                 end else if (DataAdr != 96) begin
26                     $display("Simulation failed");
27                     $stop;
28                 end
29             end
30         end
31 endmodule
```

